

数字世界精彩无限


Unit 9

—Registers and Counters

张彦航

School of Computer Science
Zhangyanhang@hit.edu.cn

9.3 双向移位寄存器

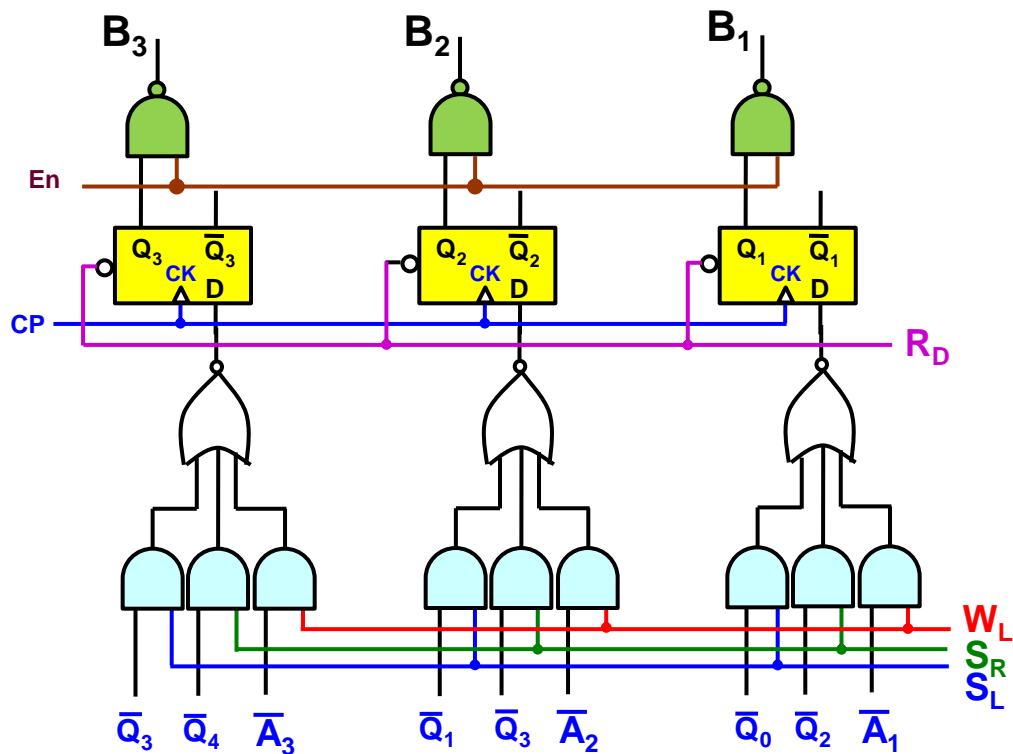

R_d —— 异步清零;
 S_R —— 右移使能;
 En —— 输出使能

W_L —— 写入使能;
 S_L —— 左移使能

输入方程

$$\begin{cases} D_3 = \overline{A_3} W_L + \overline{Q_4} S_R + \overline{Q_2} S_L \\ D_2 = \overline{A_2} W_L + \overline{Q_3} S_R + \overline{Q_1} S_L \\ D_1 = \overline{A_1} W_L + \overline{Q_2} S_R + \overline{Q_0} S_L \end{cases}$$

输出方程

$$\begin{cases} B_3 = \overline{Q_3} E_n \\ B_2 = \overline{Q_2} E_n \\ B_1 = \overline{Q_1} E_n \end{cases}$$

次态方程

$$\begin{cases} Q_3^{n+1} = D_3 \\ Q_2^{n+1} = D_2 \\ Q_1^{n+1} = D_1 \end{cases}$$



(1) 写入：将 $A_1 \sim A_3$ 存放在寄存器中


Let: $W_L = 1$, $S_R = S_L = 0$

当 $cp \uparrow$ 上升沿到来时:

$$\text{次态方程} \quad \begin{cases} Q_3^{n+1} = D_3 = A_3 \\ Q_2^{n+1} = D_2 = A_2 \\ Q_1^{n+1} = D_1 = A_1 \end{cases}$$

输入方程

$$\begin{cases} D_3 = \overline{A_3} W_L + \overline{Q_4} S_R + \overline{Q_2} S_L = \overline{A_3 \cdot 1 + Q_4 \cdot 0 + Q_2 \cdot 0} = A_3 \\ D_2 = \overline{A_2} W_L + \overline{Q_3} S_R + \overline{Q_1} S_L = \overline{A_2 \cdot 1 + Q_3 \cdot 0 + Q_1 \cdot 0} = A_2 \\ D_1 = \overline{A_1} W_L + \overline{Q_2} S_R + \overline{Q_0} S_L = \overline{A_1 \cdot 1 + Q_2 \cdot 0 + Q_0 \cdot 0} = A_1 \end{cases}$$

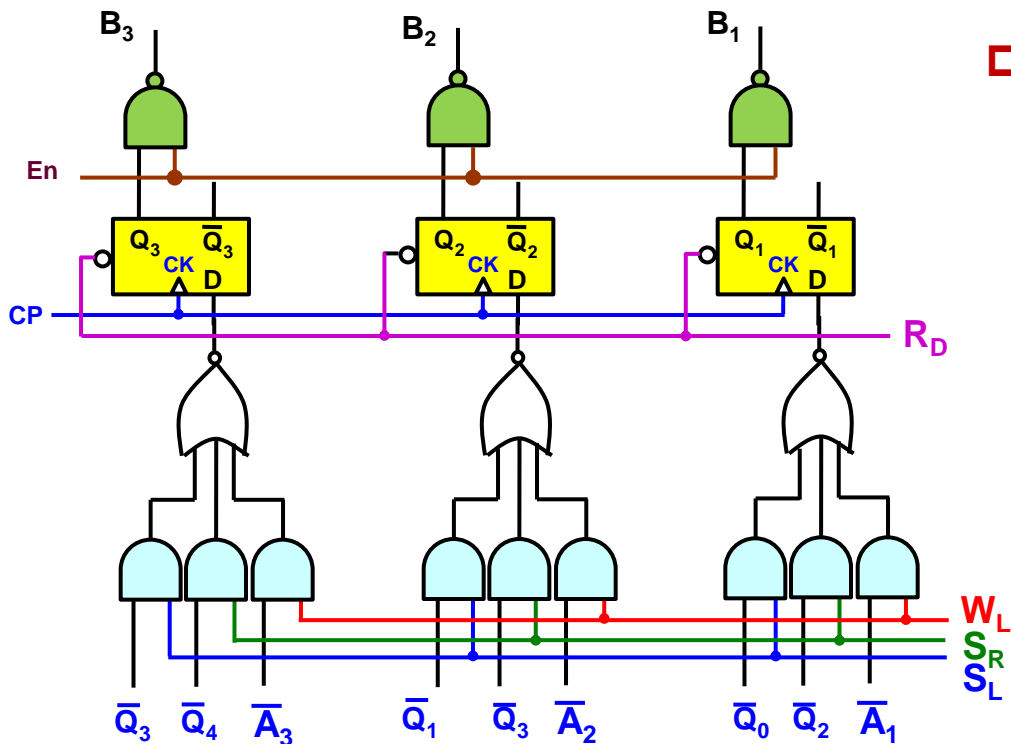

功能——

(3) 左移

Let: $S_L = 1, W_L = S_R = 0$

当 $cp \uparrow$ 上升沿到来时:

次态方程

$$\begin{cases} Q_3^{n+1} = D_3 = Q_2 \\ Q_2^{n+1} = D_2 = Q_1 \\ Q_1^{n+1} = D_1 = Q_0 \end{cases}$$

输入方程

$$\begin{cases} D_3 = \overline{A_3} W_L + \overline{Q_4} S_R + \overline{Q_2} S_L = \overline{A_3} \cdot 0 + \overline{Q_4} \cdot 0 + \overline{Q_2} \cdot 1 = Q_2 \\ D_2 = \overline{A_2} W_L + \overline{Q_3} S_R + \overline{Q_1} S_L = \overline{A_2} \cdot 0 + \overline{Q_3} \cdot 0 + \overline{Q_1} \cdot 1 = Q_1 \\ D_1 = \overline{A_1} W_L + \overline{Q_2} S_R + \overline{Q_0} S_L = \overline{A_1} \cdot 0 + \overline{Q_2} \cdot 0 + \overline{Q_0} \cdot 1 = Q_0 \end{cases}$$


Downloaded from <http://www.sagepub.com> at NANYANG TECH UNIV LIBRARY on June 11, 2015

□ 功能——


(4) 读出

Let: $E_n = 1$

输出方程
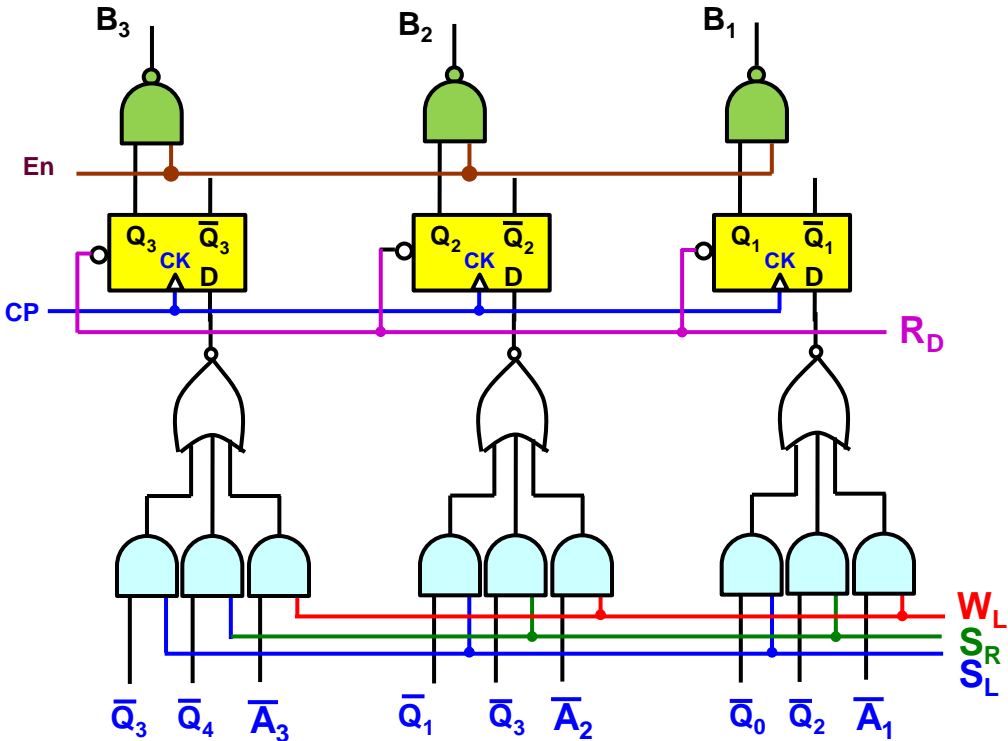
$$\begin{cases} B_3 = \overline{Q_3} E_n = \overline{Q_3} \\ B_2 = \overline{Q_2} E_n = \overline{Q_2} \\ B_1 = \overline{Q_1} E_n = \overline{Q_1} \end{cases}$$

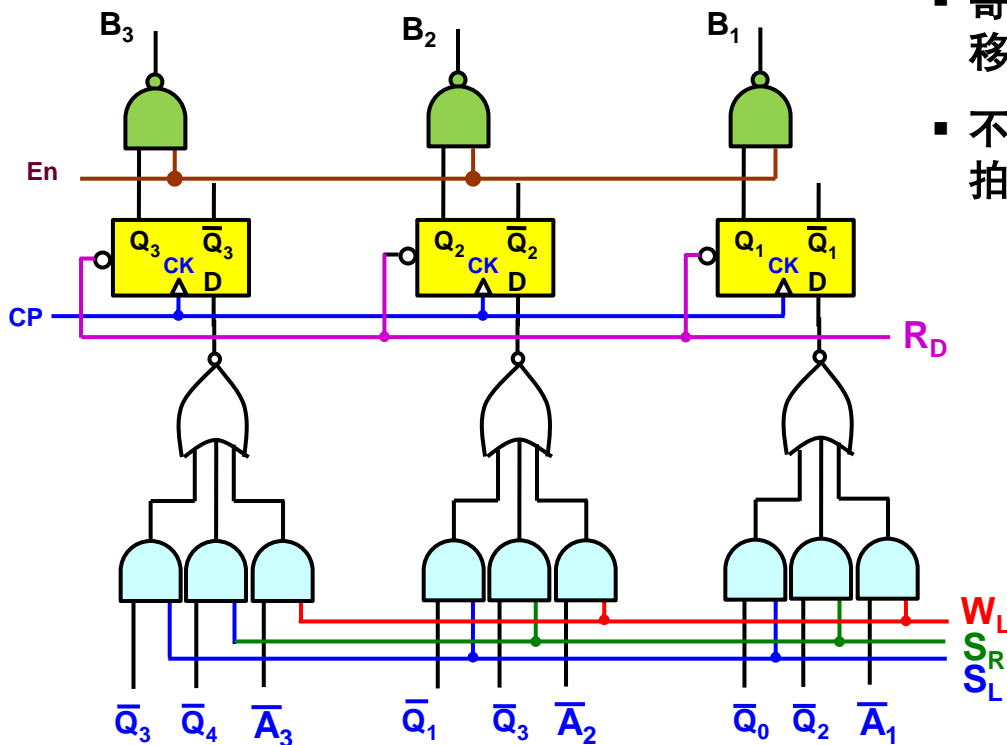
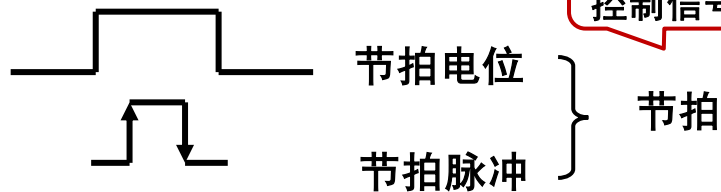
9.3 双向移位寄存器



- 寄存器的每一个操作（写入、读出、左移、右移）都是在**节拍**的控制下完成的。
- 不改变触发器状态的操作（读出），只需要节拍电位。

必须保证节拍脉冲的
边沿被节拍电位的有效电平**完全覆盖**

节拍：一种
控制信号



例如：

- 写入操作，需要 $W_L = 1$ ，同时 $CP \uparrow$
- 左移操作，需要 $S_L = 1$ ，同时 $CP \uparrow$
- 读出操作，只需要 $En=1$

9.3 双向移位寄存器

寄存器总结

- ❑ 主要功能：存放二进制数据（存储的二进制位数由里面触发器的数量决定）
- ❑ 寄存器操作：写入、读出、保持、清零。
- ❑ 移位寄存器还可以：将数据依次左移或右移1位
- ❑ 特点：寄存器的每一个操作（写入、读出、左移、右移）都是在**节拍**的控制下完成的