

数字世界精彩无限

Fundamentals of Logic Design

张彦航

School of Computer Science
Zhangyanhang@hit.edu.cn

2.2 复合逻辑运算

几种常用的复合逻辑运算

- 与非, 或非
- 与或非
- 异或
- 同或







2.2 复合逻辑运算


1. 与非 (NAND)

$$F = \overline{AB}$$

■ 逻辑符号

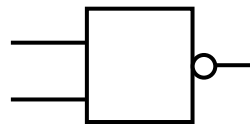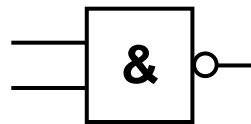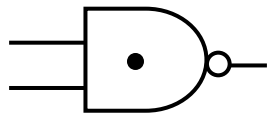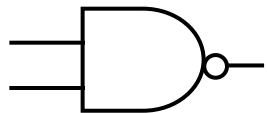

■ 典型芯片：74LS00



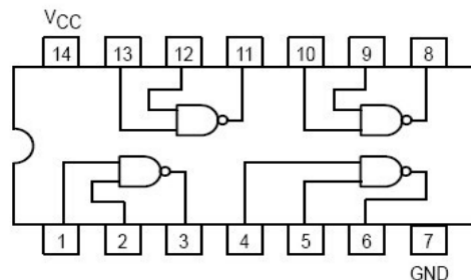


2.2 复合逻辑运算


2. 或非 (NOR)

$$F = \overline{A+B}$$

■ 逻辑符号

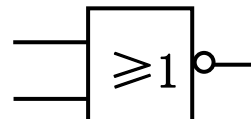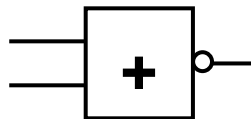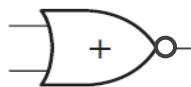

■ 典型芯片: 74LS02


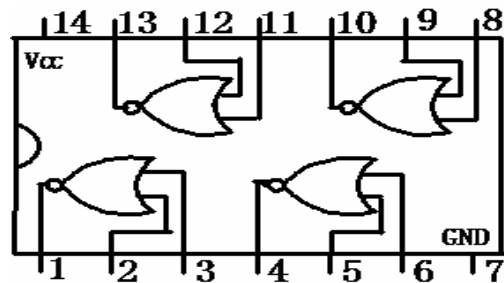


2.2 复合逻辑运算


3. 与或非 (AND-OR-NOT)

$$F = \overline{AB + CD}$$

■ 逻辑符号

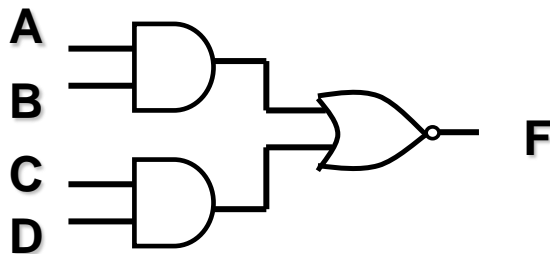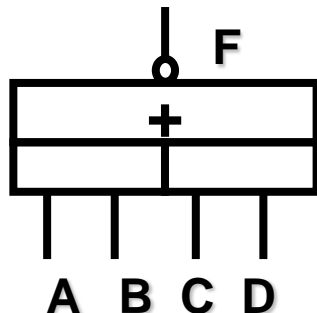

■ 典型芯片: 74LS51, 74LS55

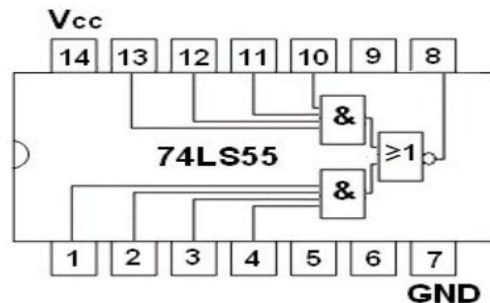


2.2 复合逻辑运算

4. 异或

$$F = A \oplus B = \bar{A}B + A\bar{B}$$

■ 逻辑符号

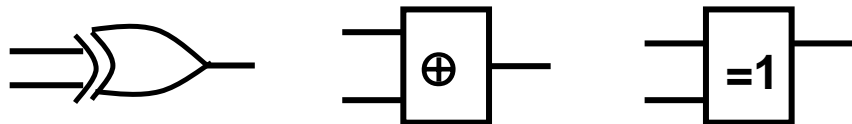


真值表

A	B	F
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0



2.2 复合逻辑运算

- 典型芯片： 74LS86

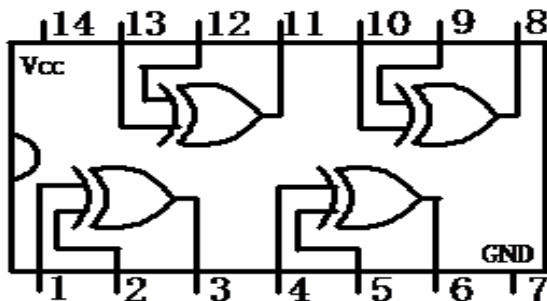

- 应用

- 全加器 (Full adder)
- 半加器 (Half-adder)



2.2 复合逻辑运算

5. 同或




$$F = A \equiv B \quad \text{or}$$

$$F = A \odot B = \bar{A}\bar{B} + AB$$

真值表


A	B	F
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1

■ 逻辑符号

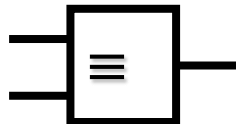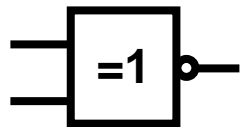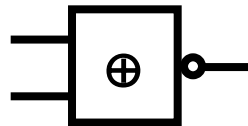

2.2 复合逻辑运算

■ 典型芯片：74LS266

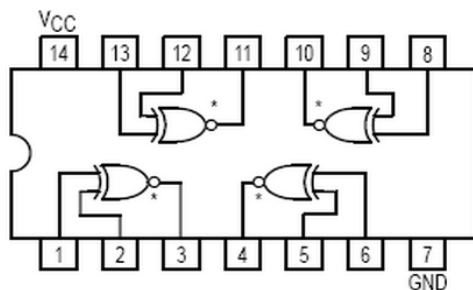

■ 应用

➤ 等值比较器



2.2 复合逻辑运算

■ 异或及同或运算的性质

$$A \oplus 1 = \bar{A}$$

$$A \odot 1 = A$$

$$A \oplus 0 = A$$

$$A \odot 0 = \bar{A}$$

$$A \oplus A = 0$$

$$A \odot A = 1$$


$$A \oplus \bar{A} = 1$$

$$A \odot \bar{A} = 0$$



2.2 复合逻辑运算

■ 应用

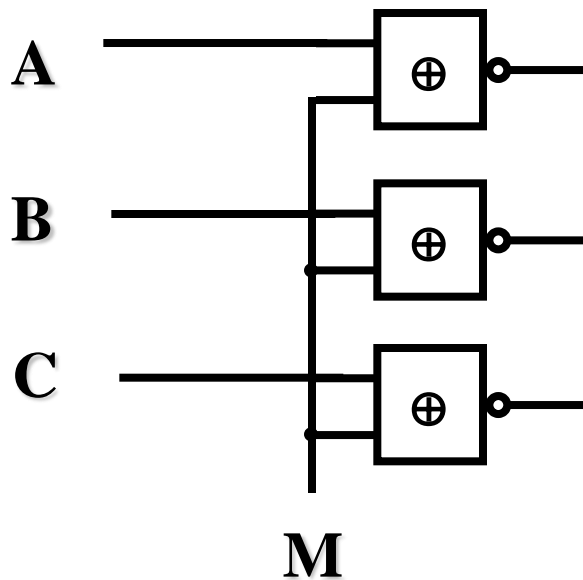

2.2 复合逻辑运算

几种常用的复合逻辑运算

- 与非, 或非
- 与或非
- 异或
- 同或