

数字世界精彩无限

Unit 5

——Multi-Level Gate Circuits NAND and NOR Gates

张彦航

School of Computer Science
Zhangyanhang@hit.edu.cn

5.5 几种典型的组合逻辑部件_加法器




- 半加器

- 全加器

半加器 (Half adder)


功能：对两个1位二进制数执行相加运算

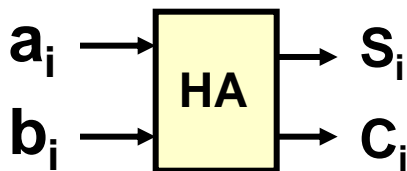

$$\begin{cases} S_i = a_i \oplus b_i \\ C_i = a_i b_i \end{cases}$$

真值表


a_i	b_i	S_i	C_i
0	0	0	0
0	1	1	0
1	0	1	0
1	1	0	1

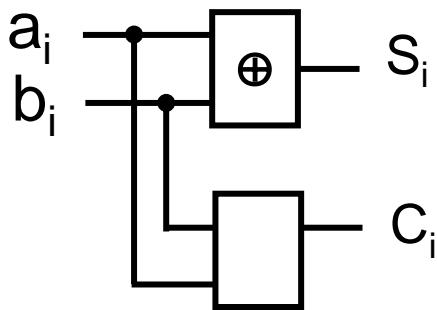

半加器 (Half adder)

利用单一逻辑门与非门实现半加器
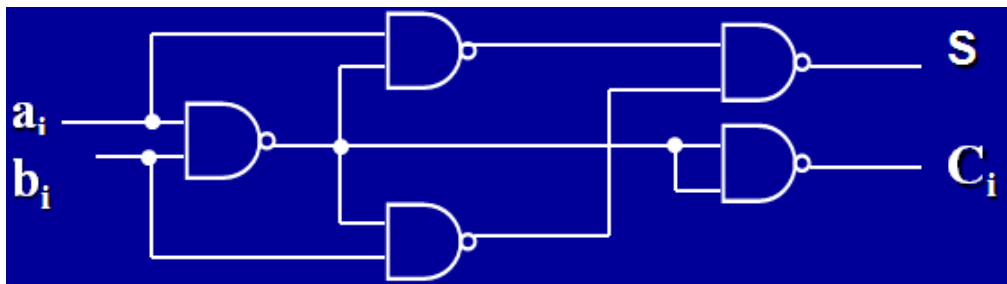
$$\left\{ \begin{aligned} S_i &= \bar{a}_i b_i + a_i \bar{b}_i = \bar{a}_i b_i + a_i \bar{b}_i + \bar{a}_i a_i + \bar{b}_i b_i \\ &= a_i (\bar{a}_i + \bar{b}_i) + b_i (\bar{a}_i + \bar{b}_i) = a_i \overline{a_i b_i} + b_i \overline{a_i b_i} \\ &= \overline{\overline{a_i \overline{a_i b_i}} \overline{b_i \overline{a_i b_i}}} \\ C_i &= \overline{\overline{a_i b_i}} \end{aligned} \right.$$



全加器 (Full adder)


$$\begin{array}{r} 1\ 0\ 1\ \boxed{1} \dots\dots\dots A \\ 1\ 1\ 1\ \boxed{0} \dots\dots\dots B \\ + \quad \quad \quad \boxed{0} \dots\dots\dots C_{i-1} \\ \hline \dots\dots\dots S_i \end{array}$$

$$A = a_3 a_2 a_1 a_0 = 1011$$

$$B = b_3 b_2 b_1 b_0 = 1110$$

真值表

a_i	b_i	C_{i-1}	S_i	C_i
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1

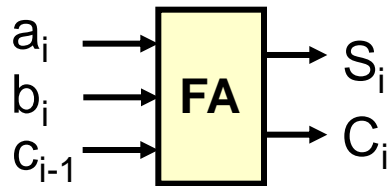

全加器 (Full adder)

真值表

a_i	b_i	C_{i-1}	S_i	C_i
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1

S_i

$a_i \backslash b_i C_{i-1}$	00	01	11	10
0	0	1	0	1
1	1	0	1	0

C_i



$a_i \backslash b_i C_{i-1}$	00	01	11	10
0	0	0	1	0
1	0	1	1	1

$$\begin{aligned}
 S_i &= \bar{a}_i \bar{b}_i c_{i-1} + \bar{a}_i b_i \bar{c}_{i-1} + a_i \bar{b}_i \bar{c}_{i-1} + a_i b_i c_{i-1} \\
 &= (\bar{a}_i \bar{b}_i + a_i b_i) c_{i-1} + (\bar{a}_i b_i + a_i \bar{b}_i) \bar{c}_{i-1} \\
 &= (\overline{a_i \oplus b_i}) c_{i-1} + (a_i \oplus b_i) \bar{c}_{i-1} \\
 &= a_i \oplus b_i \oplus C_{i-1}
 \end{aligned}$$

$$C_i = (a_i \oplus b_i) C_{i-1} + a_i b_i$$

全加器 (Full adder)

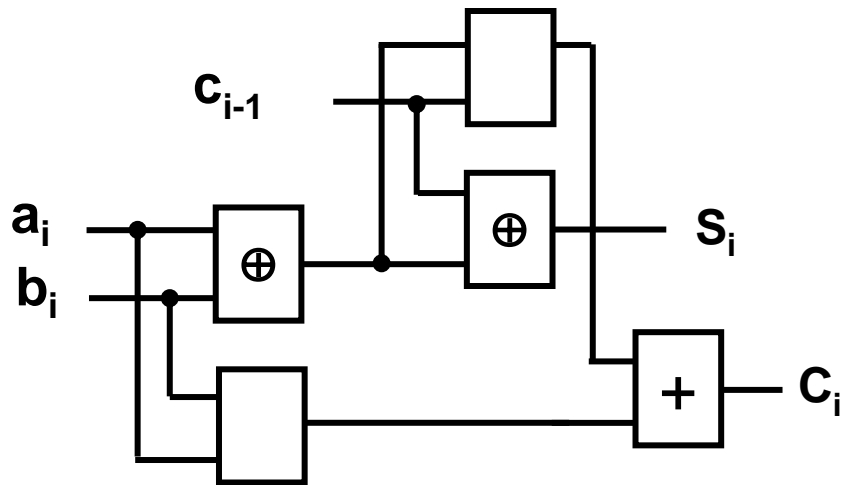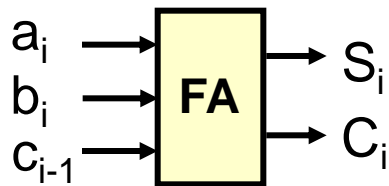方案 1:
$$\begin{cases} S_i = a_i \oplus b_i \oplus C_{i-1} \\ C_i = (a_i \oplus b_i) C_{i-1} + a_i b_i \end{cases}$$




全加器 (Full adder)

典型芯片

- 74LS82: 2-bit adder
- 74LS283: 4-bit adder

二进制数 $A_3 A_2 A_1 A_0$	余三码 $S_3 S_2 S_1 S_0$	二进制数 $A_3 A_2 A_1 A_0$	余三码 $S_3 S_2 S_1 S_0$
0 0 0 0	0 0 1 1	1 0 0 0	1 0 1 1
0 0 0 1	0 1 0 0	1 0 0 1	1 1 0 0
0 0 1 0	0 1 0 1	1 0 1 0	×
0 0 1 1	0 1 1 0	1 0 1 1	×
0 1 0 0	0 1 1 1	1 1 0 0	×
0 1 0 1	1 0 0 0	1 1 0 1	×
0 1 1 0	1 0 0 1	1 1 1 0	×
0 1 1 1	1 0 1 0	1 1 1 1	×

应用——余3码产生器

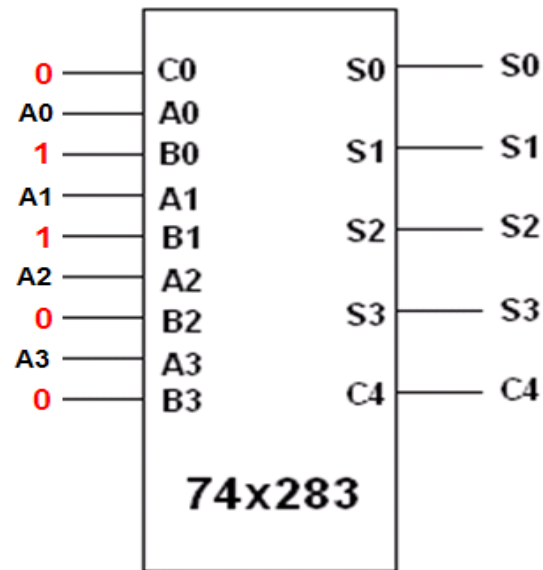

$A_3 A_2 A_1 A_0$: 输入 8421 BCD码

$S_3 S_2 S_1 S_0$: 输出余3码

$$S = A + 0011$$

5.5 几种典型的组合逻辑部件_加法器

- 半加器
- 全加器