

数字世界精彩无限

# Unit 5

## ——Multi-Level Gate Circuits NAND and NOR Gates

张彦航

School of Computer Science  
Zhangyanhang@hit.edu.cn

# 5.5 几种典型的组合逻辑部件

## ——全减器、OC门

---

- 全减器
- OC门

# 全減器


$$\begin{array}{r} 1\ 1\ 1\ 0 \dots\dots\dots A \\ 1\ 0\ 1\ 1 \dots\dots\dots B \\ -\ 0 \qquad 0 \dots\dots\dots C_{i-1} \\ \hline \qquad \qquad \dots\dots\dots D_i \end{array}$$

$$A = a_3 a_2 a_1 a_0 = 1110$$

$$B = b_3 b_2 b_1 b_0 = 1011$$

真值表

$a_i$	$b_i$	$C_{i-1}$	$D_i$	$C_i$
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1

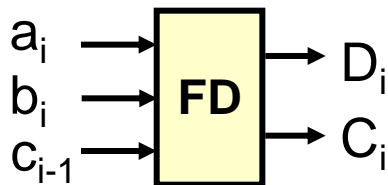

# 全減器


真值表

$a_i$	$b_i$	$C_{i-1}$	$D_i$	$C_i$
0	0	0	0	0
0	0	1	1	1
0	1	0	1	1
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	0
1	1	0	0	0
1	1	1	1	1

$$\begin{cases} D_i = a_i \oplus b_i \oplus C_{i-1} \\ C_i = (C_{i-1} \oplus b_i) \bar{a}_i + C_{i-1} b_i \end{cases}$$


	$b_i C_{i-1}$	00	01	11	10
$a_i$	0	0	1	0	1
	1	1	0	1	0

	$b_i C_{i-1}$	00	01	11	10
$a_i$	0	0	1	1	1
	1	0	0	1	0

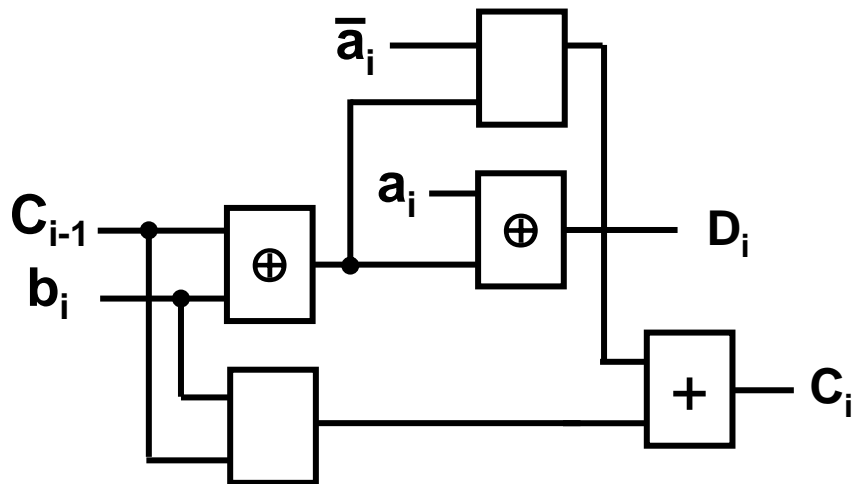


# OC门 (Open Collector)

- 几个OC门的输出端可以直接互连：“线与”
- 使用时必须加上拉电阻

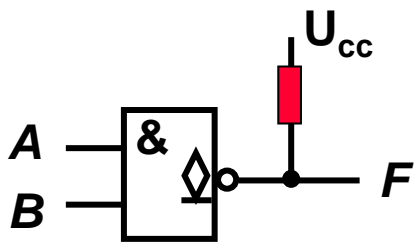

$$F = \overline{AB}$$

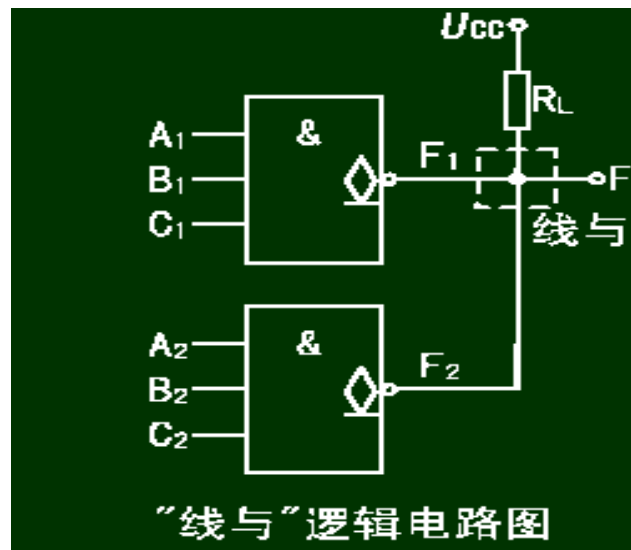

$$F = F_1 \cdot F_2 = \overline{A_1 B_1 C_1} \cdot \overline{A_2 B_2 C_2}$$

# 5.5 几种典型的组合逻辑部件

## ——全减器与OC门

---

- 全减器
- OC门