


Unit 13

——Programmable Logic Devices

张彦航

School of Computer Science
Zhangyanhang@hit.edu.cn

PLA及其应用

 

ROM的缺点

没有充分利用半导体材料的面积，限制了使用的灵活性。

1. 没有使用的最小项也占有存储单元
2. 相同的内容，占用多个存储单元

PLA产生的思想

将内容相同的存储单元用一个存储单元来代替（让几个地址码读出同一存储单元的内容）

ROM

$A_2 A_1 A_0$	$F_3 F_2 F_1 F_0$
0 0 0	0 0 0 0
0 0 1	0 1 1 1
0 1 0	0 1 1 1
0 1 1	0 0 1 0
1 0 0	0 1 1 1
1 0 1	0 0 1 1
1 1 0	0 0 1 0
1 1 1	1 1 1 0

可编程逻辑阵列（PLA）的特点：

1. 与阵和或阵都可编程，每个字线不一定是完全最小项，且字数少于 2^n 。
2. 地址和字之间没有一一对应关系，因此一个地址可同时访问两个或两个以上的字。如：存储单元 $AB'CD$ 和 AD 都可以用地址1011读出
3. 必须对表达式化简，即存储矩阵中是化简压缩的内容，与真值表不再有一一对应关系。
4. **FPLA**（现场可编程逻辑阵列）包含记忆元件（触发器网络）
5. **FPLA**既能实现组合逻辑又能实现时序逻辑


PLA及其应用

PLA产生的思想

将内容相同的存储单元用一个存储单元来代替（让几个地址码读出相同的内容）


输入地址000和001，
读出的内容都是：

1010

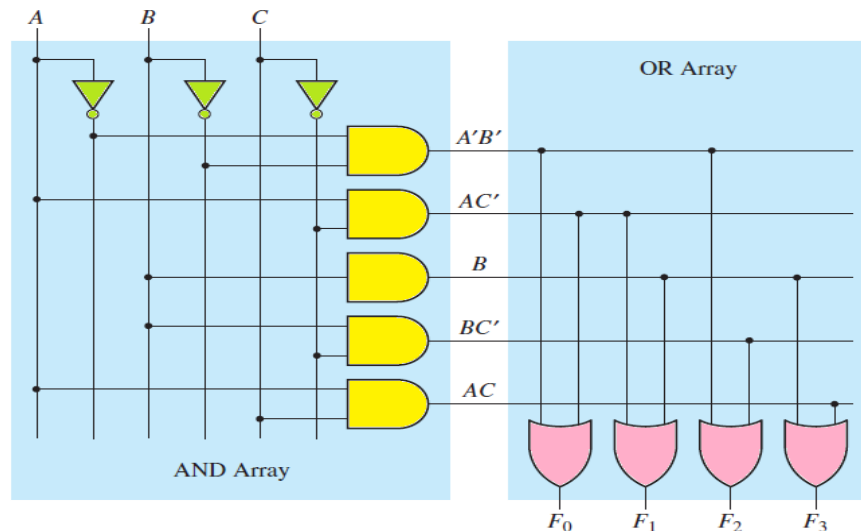

Product Term	Inputs A B C	Outputs F ₀ F ₁ F ₂ F ₃	
A'B'	0 0 -	1 0 1 0	$F_0 = A'B' + AC'$ $F_1 = AC' + B$ $F_2 = A'B' + BC'$ $F_3 = B + AC$
AC'	1 - 0	1 1 0 0	
B	- 1 -	0 1 0 1	
BC'	- 1 0	0 0 1 0	
AC	1 - 1	0 0 0 1	

PLA及其应用

 

$$f_1 = \underline{a'bd} + \underline{abd} + \underline{ab'c'} + \underline{b'c}$$

$$f_2 = c + \underline{a'bd}$$

$$f_3 = bc + \underline{ab'c'} + \underline{abd}$$

a	b	c	d	f_1	f_2	f_3
0	1	-	1	1	1	0
1	1	-	1	1	0	1
1	0	0	-	1	0	1
-	0	1	-	1	0	0
-	-	1	-	0	1	0
-	1	1	-	0	0	1

对于ROM和
PROM一个地
址只能选中一
个存储单元

If $abcd = 0001$, 没有字线被选中

If $abcd = 1001$, 只有第3行字线被选中, $f_1 f_2 f_3 = 101$.


If $abcd = 0111$, 第1、5、6行字线同时被选中.

PLA: 一个地址(如
 $abcd = 0111$)能同时
选中多个存储单元

PLA及其应用

Example

 例1：利用PLA设计组合逻辑函数
 $F(ABCD)=\sum(0,2,3,4,5,11,13,14,15)$



$$F=\bar{A}\bar{C}\bar{D}+B\bar{C}D+\bar{A}\bar{B}C+ABC+ACD$$

方法

1. 化简待设计组合逻辑函数为最简与或式。
2. 若最简表达式中包含某与项，则画出该与项对应的字线，并在或阵列输出线与该字线交点处打X

PLA: 需要5个存储单元

PROM: 需要9个存储单元

CD \ AB					
		00	01	11	10
AB	00	1	0	1	1
	01	1	1	0	0
	11	0	1	1	1
	10	0	0	1	0

PLA及其应用

Example

例2：利用PLA设计1位全加器

		S_i			
a_i	$b_i c_{i-1}$	00	01	11	10
0	0	0	1	0	1
1	1	1	0	1	0

		C_i			
a_i	$b_i c_{i-1}$	00	01	11	10
0	0	0	0	1	0
1	0	1	1	1	1


$$S_i = \bar{a}_i \bar{b}_i c_{i-1} + \bar{a}_i b_i \bar{c}_{i-1} + a_i \bar{b}_i \bar{c}_{i-1} + a_i b_i c_{i-1}$$

$$C_i = a_i c_{i-1} + a_i b_i + b_i c_{i-1}$$

全加器设计汇总

- 方法1：利用两个半加器
- 方法2：利用单一逻辑门（如与非门）
- 方法3：利用译码器芯片74138
- 方法4：利用数据选择器芯片74153
- 方法5：利用PROM
- 方法6：利用PLA
- 方法7：利用基本逻辑门（与、或、非）
- 方法8：利用异或门、与门、非门、或门等

设计方案
不唯一

 

Example

例3：利用PLA设计4位二进制到格雷码转换器

		B_1B_0			
		00	01	11	10
G_3	B_3B_2				
	00	0	0	0	0
	01	0	0	0	0
	11	1	1	1	1
	10	1	1	1	1

		B_1B_0			
		00	01	11	10
G_1	B_3B_2				
	00	0	0	1	1
	01	1	1	0	0
	11	1	1	0	0
	10	0	0	1	1

		B_1B_0			
		00	01	11	10
G_2	B_3B_2				
	00	0	0	0	0
	01	1	1	1	1
	11	0	0	0	0
	10	1	1	1	1

		B_1B_0			
		00	01	11	10
G_0	B_3B_2				
	00	0	1	0	1
	01	0	1	0	1
	11	0	1	0	1
	10	0	1	0	1


二进制数 (存储地址)				格雷码 (存储数据)			
B_3	B_2	B_1	B_0	G_3	G_2	G_1	G_0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	0	0	1
0	0	1	0	0	0	1	1
0	0	1	1	0	0	1	0
0	1	0	0	0	1	1	0
0	1	0	1	0	1	1	1
0	1	1	0	0	1	0	1
0	1	1	1	0	1	0	0
1	0	0	0	1	1	0	0
1	0	0	1	1	1	0	1
1	0	1	0	1	1	1	1
1	0	1	1	1	1	1	0
1	1	0	0	1	0	1	0
1	1	0	1	1	0	1	1
1	1	1	0	1	0	0	1
1	1	1	1	1	0	0	0

四位二进制码转换为格雷码的真值表

$$\begin{cases} G_3 = B_3 \\ G_2 = \bar{B}_3 B_2 + B_3 \bar{B}_2 \\ G_1 = B_2 \bar{B}_1 + \bar{B}_2 B_1 \\ G_0 = \bar{B}_1 B_0 + B_1 \bar{B}_0 \end{cases}$$

 例3：利用PLA设计4位二进制到格雷码转换器

$$\begin{cases} G_3 = B_3 \\ G_2 = \bar{B}_3 B_2 + B_3 \bar{B}_2 \\ G_1 = B_2 \bar{B}_1 + \bar{B}_2 B_1 \\ G_0 = \bar{B}_1 B_0 + B_1 \bar{B}_0 \end{cases}$$



用PLA实现

用PROM实现

