

数字世界精彩无限

Unit 12

——Design Sequential Circuits with Flip Flops

张彦航

School of Computer Science
Zhangyanhang@hit.edu.cn


Some examples

- 模8可逆计数器
- 自动售卖机
- 时序锁
- 二进制串行加法器
- 串行输入的8421BCD码检测器
- 奇偶校验器
- 码制转换器
- 序列信号发生器

利用触发器设计同步时序逻辑_例1

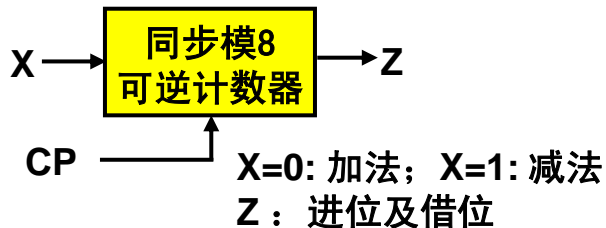
例1：利用T触发器设计一个同步模8可逆计数器

确定 T_3 : 看 $Q_3^n \rightarrow Q_3^{n+1}$
确定 T_2 : 看 $Q_2^n \rightarrow Q_2^{n+1}$
确定 T_1 : 看 $Q_1^n \rightarrow Q_1^{n+1}$



1. 原始状态图及状态表

需要3个T触发器

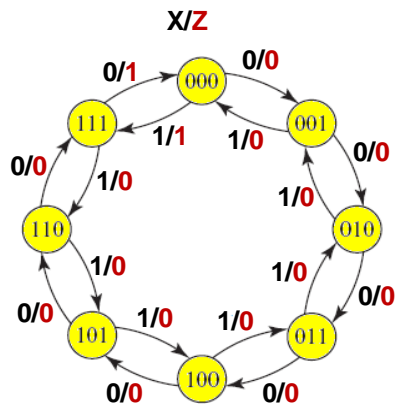

T触发器驱动表

输入端T	次态 Q_{n+1}
0	Q_n
1	\bar{Q}_n

2. 状态转换真值表

输入	现态	次态	输入	输出
X	Q_3^n Q_2^n Q_1^n	Q_3^{n+1} Q_2^{n+1} Q_1^{n+1}	T_3 T_2 T_1	Z
0	0 0 0	0 0 1	0 0 1	0
0	0 0 1	0 1 0	0 1 1	0
0	0 1 0	0 1 1	0 0 1	0
0	0 1 1	1 0 0	1 1 1	0
0	1 0 0	1 0 1	0 0 1	0
0	1 0 1	1 1 0	0 1 1	0
0	1 1 0	1 1 1	0 0 1	0
0	1 1 1	0 0 0	1 1 1	1
1	0 0 0	1 1 1	1 1 1	1
1	0 0 1	0 0 0	0 0 1	0
1	0 1 0	0 0 1	0 1 1	0
1	0 1 1	0 1 0	0 0 1	0
1	1 0 0	0 1 1	1 1 1	0
1	1 0 1	1 0 0	0 0 1	0
1	1 1 0	1 0 1	0 1 1	0
1	1 1 1	0 0 0	0 0 1	1
1	1 1 1	1 1 0	0 1 1	0

利用触发器设计同步时序逻辑_例1

3. 卡诺图化简

$XQ_3^n \backslash Q_2^n Q_1^n$	00	01	11	10
00	0	0	1	0
01	0	0	1	0
11	1	0	0	0
10	1	0	0	0

$$T_3 = \overline{X}Q_2^n Q_1^n + XQ_2^n \overline{Q_1^n}$$

$XQ_3^n \backslash Q_2^n Q_1^n$	00	01	11	10
00	0	1	1	0
01	0	1	1	0
11	1	0	0	1
10	1	0	0	1


$$T_2 = \overline{X}Q_1^n + X\overline{Q_1^n}$$

$XQ_3^n \backslash Q_2^n Q_1^n$	00	01	11	10
00	0	0	0	0
01	0	0	1	0
11	0	0	0	0
10	1	0	0	0

$$T_1 = 1$$

$$Z = X\overline{Q_3^n}\overline{Q_2^n}\overline{Q_1^n} + \overline{X}Q_3^n Q_2^n Q_1^n$$


4. 电路实现

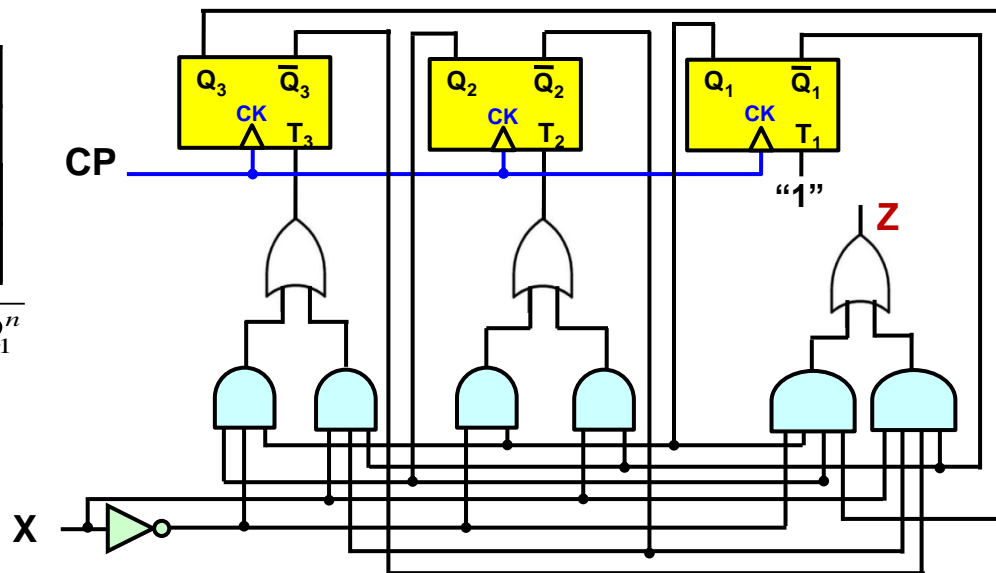

利用触发器设计同步时序逻辑_例2

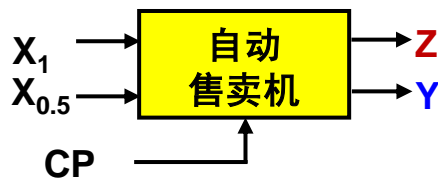例2：利用D触发器设计一个自动售卖机

- 只接收硬币： 0.5 ¥, 1 ¥
- 每次投币只接收一枚硬币
- 机器收到1.5 ¥, 给出一瓶饮料
- 机器收到2.0 ¥, 给出一瓶饮料, 找回0.5 ¥



$X_1 X_{0.5} = 00$: 0 ¥

$X_1 X_{0.5} = 01$: 0.5 ¥

$X_1 X_{0.5} = 10$: 1 ¥

$Y=1/0$: 给/不给 饮料

$Z=1/0$: 找零/不找零

1. 原始状态图及状态表

① 状态设定

S_0 —初始状态, 无投币

S_1 —机器收到0.5 ¥

S_2 —机器收到1.0 ¥ (2个 0.5 ¥, or 1个1.0 ¥)

if (机器又收到1个0.5 ¥)

then $Y=1$, 且 $Z=0$, 回到 S_0

Else If (机器又收到1个1 ¥)

then $Y=1$, 且 $Z=1$, 回到 S_0

Solution 1:

Mealy circuit

利用触发器设计同步时序逻辑_例2


② 状态转换分析

Solution 1: Mealy circuit


S_0 —无投币

S_1 —0.5¥

S_2 —机器收到1.0¥

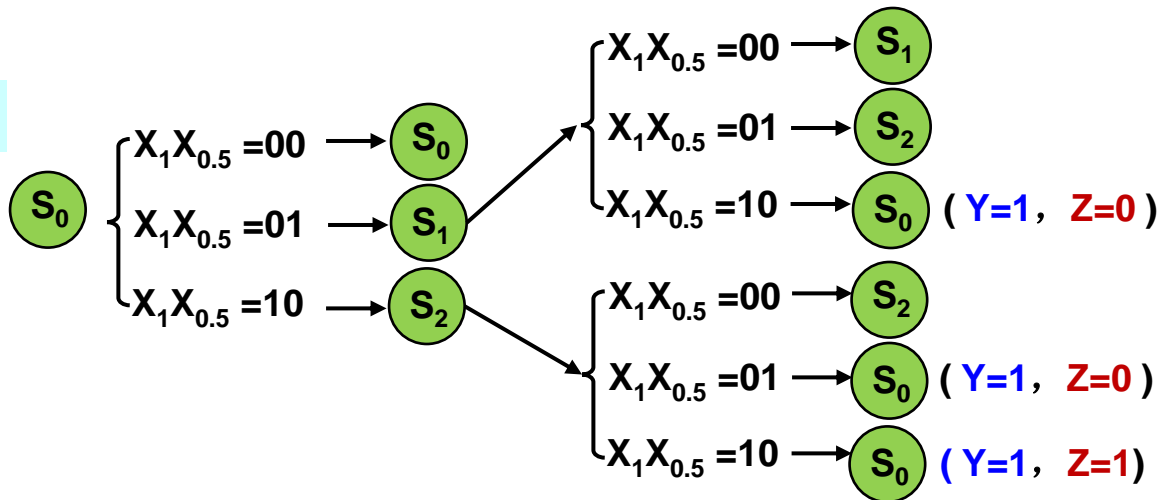

③ Mealy 状态图

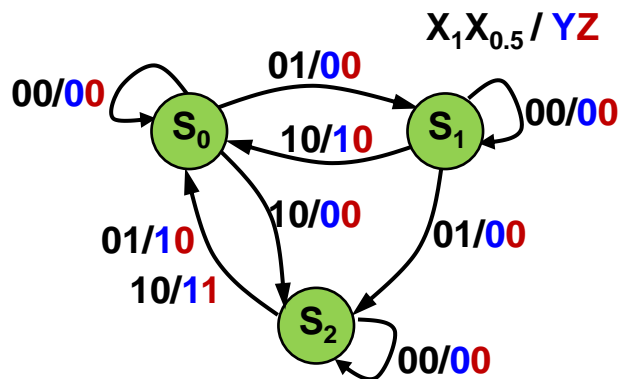

④ 状态表

现态 S^n	S^{n+1} / Z			
	$X_1X_{0.5}=00$	$X_1X_{0.5}=01$	$X_1X_{0.5}=10$	$X_1X_{0.5}=11$
S_0	$S_0 / 00$	$S_1 / 00$	$S_2 / 00$	X / XX
S_1	$S_1 / 00$	$S_2 / 00$	$S_0 / 10$	X / XX
S_2	$S_2 / 00$	$S_0 / 10$	$S_0 / 11$	X / XX

利用触发器设计同步时序逻辑_例2

确定 D_2 : 看 Q_2^{n+1}
确定 D_1 : 看 Q_1^{n+1}

④ 状态表

现态 S^n	S^{n+1} / Z			
	$X_1 X_{0.5}=00$	$X_1 X_{0.5}=01$	$X_1 X_{0.5}=10$	$X_1 X_{0.5}=11$
S_0	$S_0 / 00$	$S_1 / 00$	$S_2 / 00$	X / XX
S_1	$S_1 / 00$	$S_2 / 00$	$S_0 / 10$	X / XX
S_2	$S_2 / 00$	$S_0 / 10$	$S_0 / 11$	X / XX

2. 状态化简

3. 状态分配

S_0 — 00
 S_1 — 01
 S_2 — 10

	0	1
0	S_0	S_1
1	S_2	

需要2个D触发器

4. 状态转换真值

输入		现态		次态		输入		输出	
X_1	$X_{0.5}$	Q_2^n	Q_1^n	Q_2^{n+1}	Q_1^{n+1}	D_2	D_1	Y	Z
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	1	0	1	0	0
0	0	1	0	1	0	1	0	0	0
0	0	1	1	X	X	X	X	X	X
0	1	0	0	0	1	0	1	0	0
0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
0	1	1	0	0	0	0	0	1	0
0	1	1	1	X	X	X	X	X	X
1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
1	0	1	0	0	0	0	0	1	1
1	0	1	1	X	X	X	X	X	X
1	1	0	0	X	X	X	X	X	X
1	1	0	1	X	X	X	X	X	X
1	1	1	0	X	X	X	X	X	X
1	1	1	1	X	X	X	X	X	X

利用触发器设计同步时序逻辑_例2

5. 卡诺图化简

$X_1X_{0.5}$		$Q_2^nQ_1^n$			
		00	01	11	10
00	0	0	X	1	
01	0	1	X	0	
11	X	X	X	X	
10	1	0	X	0	

$$D_2 = \bar{X}_1\bar{X}_{0.5}Q_2^n + Q_1^nX_{0.5} + X_1\bar{Q}_1^n\bar{Q}_2^n$$

$X_1X_{0.5}$		$Q_2^nQ_1^n$			
		00	01	11	10
00	0	1	X	0	
01	1	0	X	0	
11	X	X	X	X	
10	0	0	X	0	

$$D_1 = \bar{X}_1\bar{X}_{0.5}Q_1^n + X_{0.5}\bar{Q}_1^n\bar{Q}_2^n$$

$X_1X_{0.5}$		$Q_2^nQ_1^n$			
		00	01	11	10
00	0	0	X	0	
01	0	0	X	1	
11	X	X	X	X	
10	0	1	X	1	


$$Y = Q_2^nX_{0.5} + Q_2^nX_1 + X_1Q_1^n$$

$X_1X_{0.5}$		$Q_2^nQ_1^n$			
		00	01	11	10
00	0	0	X	0	
01	0	0	X	0	
11	X	X	X	X	
10	0	0	X	1	

$$Z = X_1Q_2^n$$

利用触发器设计同步时序逻辑_例2

6. 电路实现

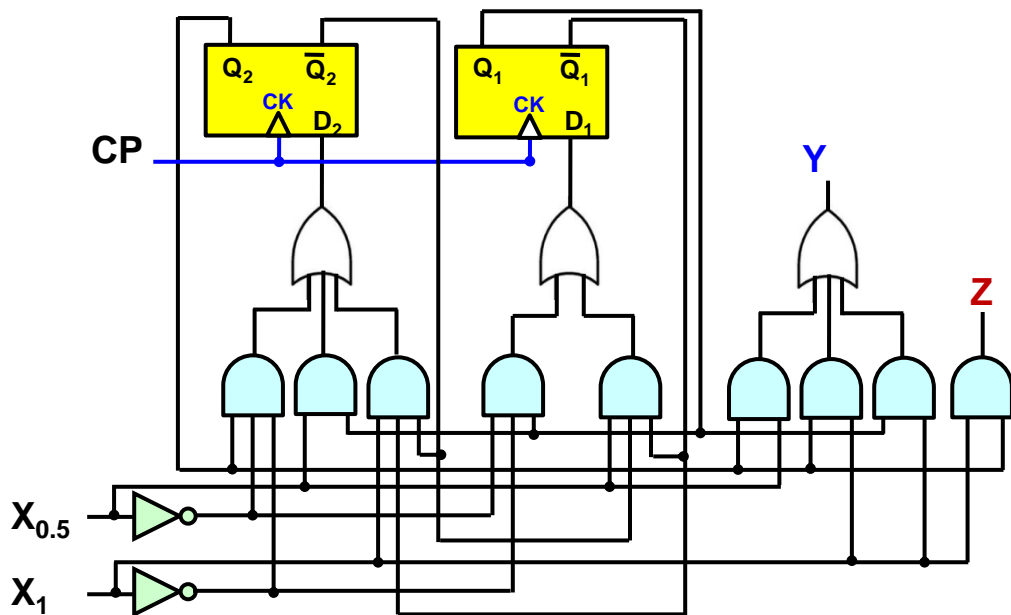


电路需要预置

7. 检查无关项

无关状态: $Q_2^n Q_1^n = 11$

$X_1 X_{0.5}$ 分别为 00, 01, 10 时, 带入计算
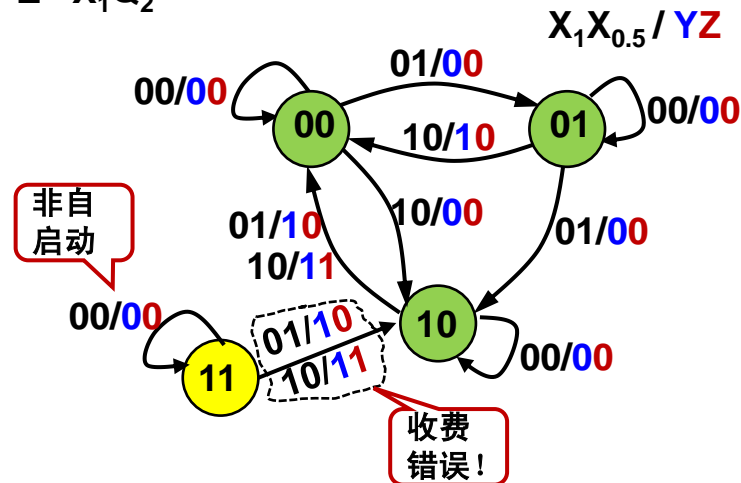
$$\begin{cases} Q_2^{n+1} = D_2 = \bar{X}_1 \bar{X}_{0.5} Q_1^n + Q_1 X_{0.5} + X_1 \bar{Q}_1^n \bar{Q}_2^n \\ Q_1^{n+1} = D_1 = \bar{X}_1 \bar{X}_{0.5} Q_2^n + X_{0.5} \bar{Q}_1^n \bar{Q}_2^n \\ Y = Q_2^n X_{0.5} + Q_2^n X_1 + X_1 Q_1^n \\ Z = X_1 Q_2^n \end{cases}$$



利用触发器设计同步时序逻辑_例2

1. 原始状态图及状态表

① 状态设定（标记收到的钱数）

S_0 —初始状态，机器收到0¥

S_1 —机器收到0.5¥

S_2 —机器收到1.0¥

S_3 —机器收到1.5¥


S_4 —机器收到2.0¥

Solution 2:
Moor circuit

③ Moor 状态表

现态 S_n	次态 S_{n+1}			输出 YZ
	$X_1X_2 = 00$	$X_1X_2 = 01$	$X_1X_2 = 10$	
S_0	S_0	S_1	S_2	00
S_1	S_1	S_2	S_3	00
S_2	S_2	S_3	S_4	00
S_3	S_0	S_1	S_2	10
S_4	S_0	S_1	S_2	11

② Moor 状态图

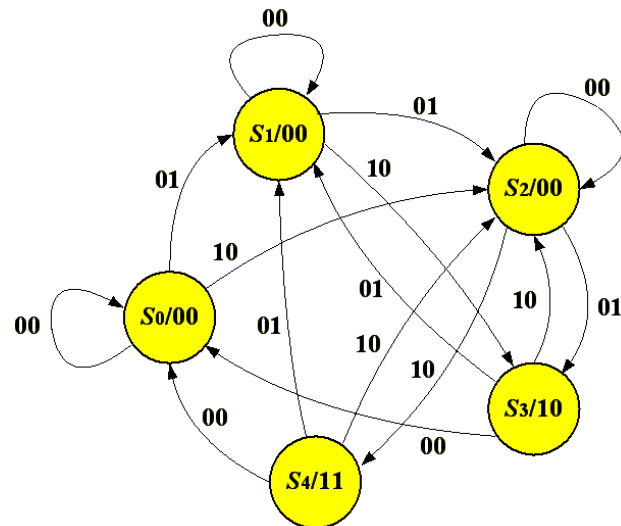

2. 状态化简

3. 状态分配


需要3个D触发器

$Q_2^n Q_1^n$	Q_3^n			
	00	01	11	10
0	S_0	S_3		S_1
1	S_4			S_2

S_0 — 000
 S_1 — 010
 S_2 — 110
 S_3 — 001
 S_4 — 100

利用触发器设计同步时序逻辑_例2

4. 状态转换真值表

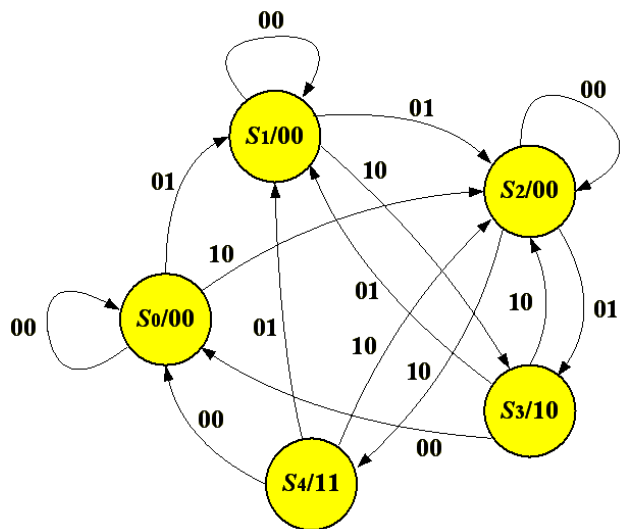

S_0 — 000
 S_1 — 010
 S_2 — 110
 S_3 — 001
 S_4 — 100

输入		现态					次态			输入			输出	
X_1	$X_{0.5}$	Q_3^n	Q_2^n	Q_1^n			Q_3^{n+1}	Q_2^{n+1}	Q_1^{n+1}	D_3	D_2	D_1	Y	Z
0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	1			0	0	0	0	0	0	1	0
0	0	0	1	0			0	1	0	0	1	0	0	0
0	0	1	0	0			0	0	0	0	0	0	1	1
0	0	1	1	0			1	1	0	1	1	0	0	0
0	1	1	1	0			0	0	1	0	0	1	0	0
0	1	0	0	0			0	1	0	0	1	0	0	0
0	1	0	1	0			1	1	0	1	1	0	0	0
0	1	0	0	1			0	1	0	0	1	0	1	0
0	1	1	0	0			0	1	0	0	1	0	1	1
1	0	0	0	0			1	1	0	1	1	0	0	0
1	0	0	1	0			0	0	1	0	0	1	0	0
1	0	1	1	0			1	0	0	1	0	0	0	0
1	0	0	0	1			1	1	0	1	1	0	1	0
1	0	1	0	0			1	1	0	1	1	0	1	1
1	1	X	X	X			X	X	X	X	X	X	X	X

利用触发器设计同步时序逻辑_例2

5. 卡诺图化简

		$Q_2^n Q_1^n$		$X_1=0$	
		00	01	11	10
$X_{0.5} Q_3^n$	00	0	0	X	0
	01	0	X	X	1
	11	0	X	X	0
	10	0	0	X	1

		$Q_2^n Q_1^n$		$X_1=0$	
		00	01	11	10
$X_{0.5} Q_3^n$	00	0	0	X	1
	01	0	X	X	1
	11	1	X	X	0
	10	1	1	X	1

		$X_1=0$			
		$Q_2^n Q_1^n$	00	01	11
$X_{0.5} Q_3^n$	00	0	0	X	0
	01	0	X	X	0
	11	0	X	X	1
	10	0	0	X	0

		$Q_2^n Q_1^n$		$X_1=1$	
		00	01	11	10
$X_{0.5} Q_3^n$	00	1	1	X	0
	01	1	X	X	1
	11	X	X	X	X
	10	X	X	X	X

		$Q_2^n Q_1^n$		$X_1=1$	
		00	01	11	10
$X_{0.5} Q_3^n$	00	1	1	X	0
	01	1	X	X	0
	11	X	X	X	X
	10	X	X	X	X

		$X_1=1$			
		$Q_2^n Q_1^n$	00	01	11
$X_{0.5} Q_3^n$	00	0	0	X	1
	01	0	X	X	0
	11	X	X	X	X
	10	X	X	X	X

$$D_3 = \bar{X}_{0.5} Q_3^n Q_2^n + \bar{Q}_3^n X_{0.5} Q_2^n + X_1 \bar{Q}_2^n$$

$$D_2 = \bar{X}_{0.5} Q_3^n + \bar{Q}_2^n X_{0.5} + X_1 \bar{Q}_2^n + \bar{X}_1 \bar{X}_{0.5} Q_2^n$$

$$D_1 = X_{0.5} Q_3^n Q_2^n + \bar{Q}_3^n X_1 Q_2^n$$

利用触发器设计同步时序逻辑_例2

$X_1=0$

$Q_2^n Q_1^n$	00	01	11	10
$X_{0.5} Q_3^n$	0	1	X	0
00	0	1	X	0
01	1	X	X	0
11	1	X	X	0
10	0	1	X	1

$X_1=1$

$Q_2^n Q_1^n$	00	01	11	10
$X_{0.5} Q_3^n$	0	1	X	0
00	0	1	X	0
01	1	X	X	0
11	X	X	X	X
10	X	X	X	X

$$Y = \overline{Q_2}^n Q_3^n + Q_1^n \overline{Q_2}^n + X_{0.5} \overline{Q_3}^n Q_2^n$$

$X_1=0$

$Q_2^n Q_1^n$	00	01	11	10
$X_{0.5} Q_3^n$	0	0	X	0
00	0	0	X	0
01	1	X	X	0
11	1	X	X	0
10	0	0	X	0

$X_1=1$

$Q_2^n Q_1^n$	00	01	11	10
$X_{0.5} Q_3^n$	0	0	X	0
00	0	0	X	0
01	1	X	X	0
11	X	X	X	X
10	X	X	X	X

$$Z = \overline{Q_2}^n Q_3^n$$

$$D_3 = \overline{X_{0.5}} Q_3^n Q_2^n + \overline{Q_3}^n X_{0.5} Q_2^n + X_1 \overline{Q_2}^n$$

$$D_2 = \overline{X_{0.5}} Q_3^n + \overline{Q_2}^n X_{0.5} + X_1 \overline{Q_2}^n + \overline{X_1} \overline{X_{0.5}} Q_2^n$$

$$D_1 = X_{0.5} Q_3^n Q_2^n + \overline{Q_3}^n X_1 Q_2^n$$

$$Y = \overline{Q_2}^n Q_3^n + Q_1^n \overline{Q_2}^n + X_{0.5} \overline{Q_3}^n Q_2^n$$

$$Z = \overline{Q_2}^n Q_3^n$$

6. 电路实现(略)

7. 检查无关项(略)

Moor型电路与Mealy型电路比较

- Moor型电路中的状态总数相对要多一些，需要使用较多的触发器资源。
- Moor型电路的输出只与状态有关，输出没有毛刺。