

数字世界精彩无限

Unit 12

——Design Sequential Circuits with Flip Flops

张彦航

School of Computer Science
Zhangyanhang@hit.edu.cn

更复杂的同步时序设计_例7

例7：利用D触发器设计一个同步时序的码制转换器，将串行输入的8421BCD码转换为余3码。

- 转换器的输入和输出都是最低位优先



X Input (BCD)				Z Output (excess-3)			
t_3	t_2	t_1	t_0	t_3	t_2	t_1	t_0
0	0	0	0	0	1	1	
0	0	1		1	0	0	
0	1	0		1	0	1	
0	1	1		1	1	0	
1	0	0		1	1	1	
1	0	1		0	0	0	
1	1	0		0	0	1	
1	1	1		0	1	0	
0	0	0		0	1	1	
0	0	1		1	0	0	

□ t_0 时刻:

输入为0, 输出为1

输入为1, 输出为0

□ $t_1 \sim t_3$ 时刻:

单纯看没有规律,
要联合前一时刻的
输入一同来看

更复杂的同步时序设计_例7

- t_0 时刻: 输入为0, 输出为1; 输入为1, 输出为0
- $t_1 \sim t_3$ 时刻: 单纯看没有规律, 要联合前一时刻的输入一同来看

$t_1 t_0$ 时刻 输入	$t_1 t_0$ 时刻 输出
00	11
01	00
10	01
11	10

$t_2 t_1 t_0$ 时刻 输入	$t_2 t_1 t_0$ 时刻 输出
000	011
001	100
010	101
011	110
100	111
101	000
110	001
111	010

$t_3 t_2 t_1 t_0$ 时刻 输入	$t_3 t_2 t_1 t_0$ 时刻 输出
0000	0011
0001	0100
0010	0101
0011	0110
0100	0111
0101	1000
0110	1001
0111	1010
1000	1011
1001	1100

X Input (BCD)				Z Output (excess-3)			
t_3	t_2	t_1	t_0	t_3	t_2	t_1	t_0
0	0	0	0	0	0	1	1
0	0	0	1	0	1	0	0
0	0	1	0	0	1	0	1
0	0	1	1	0	1	1	0
0	1	0	0	0	1	1	1
0	1	0	1	1	0	0	0
0	1	1	0	1	0	0	1
0	1	1	1	1	0	1	0
1	0	0	0	1	0	1	1
1	0	0	1	1	1	0	0


更复杂的同步时序设计_例7

1. 原始状态图及状态表

- t_0 时刻: 输入为0, 输出为1; 输入为1, 输出为0
- $t_1 \sim t_3$ 时刻: 单纯看没有规律, 要联合前一时刻的输入一同来看

$t_1 t_0$ 时刻 输入	$t_1 t_0$ 时刻 输出
00	11
01	00
10	01
11	10

$t_2 t_1 t_0$ 时刻 输入	$t_2 t_1 t_0$ 时刻 输出
000	011
001	100
010	101
011	110
100	111
101	000
110	001
111	010

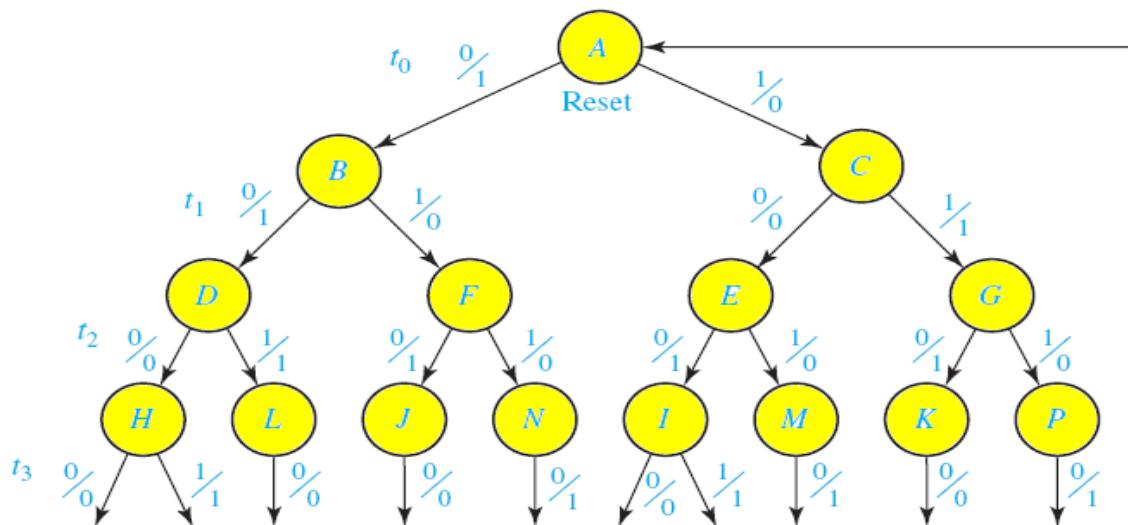

$t_3 t_2 t_1 t_0$ 时刻 输入	$t_3 t_2 t_1 t_0$ 时刻 输出
0000	0011
0001	0100
0010	0101
0011	0110
0100	0111
0101	1000
0110	1001
0111	1010
1000	1011
1001	1100

更复杂的同步时序设计_例7

2. 状态化简

Time	Input Sequence Received (Least Significant Bit First)	Present State	Next State		Present Output (Z)	
			X = 0	1	X = 0	1
t_0	reset	A	B	C	1	0
t_1	0	B	D	F	1	0
	1	C	E	G	0	1
t_2	00	D	H	L	0	1
	01	E	I	M	1	0
	10	F	J	N	1	0
	11	G	K	P	1	0
t_3	000	H	A	A	0	1
	001	I	A	A	0	1
	010	J	A	—	0	—
	011	K	A	—	0	—
	100	L	A	—	0	—
	101	M	A	—	1	—
	110	N	A	—	1	—
	111	P	A	—	1	—



Time	Present State	Next State		Present Output (Z)	
		X = 0	1	X = 0	1
t_0	A	B	C	1	0
t_1	B	D	E	1	0
	C	E	E	0	1
t_2	D	H	H	0	1
	E	H	M	1	0
t_3	H	A	A	0	1
	M	A	—	1	—

更复杂的同步时序设计_例7

3. 状态分配

Time	Present State	Next State		Present Output (Z)	
		X = 0	1	X = 0	1
t_0	A	B	C	1	0
t_1	B	D	E	1	0
	C	E	E	0	1
t_2	D	H	H	0	1
	E	H	M	1	0
t_3	H	A	A	0	1
	M	A	—	1	—



4. 状态转换真值表

		$Q_1^+Q_2^+Q_3^+$		Z	
		$Q_1Q_2Q_3$	$X = 0$	$X = 1$	$X = 0$
A	000	100	101	1	0
B	100	111	110	1	0
C	101	110	110	0	1
D	111	011	011	0	1
E	110	011	010	1	0
H	011	000	000	0	1
M	010	000	x x x	1	x
—	001	x x x	x x x	x	x



Q_3	$Q_2 Q_1$			
	00	01	11	10
0	A	B	E	M
1		C	D	H



更复杂的同步时序设计_例7

4. 状态转换真值表

		$Q_1^+ Q_2^+ Q_3^+$		Z	
		$X=0$	$X=1$	$X=0$	$X=1$
A	000	100	101	1	0
B	100	111	110	1	0
C	101	110	110	0	1
D	111	011	011	0	1
E	110	011	010	1	0
H	011	000	000	0	1
M	010	000	x x x	1	x
-	001	x x x	x x x	x	x

5. 卡诺图化简

$Q_2 Q_3$	XQ_1			
	00	01	11	10
00	1	1	1	1
01	X	1	1	X
11	0	0	0	0
10	0	0	0	X

$$D_1 = Q_1^+ = Q_2'$$

$Q_2 Q_3$	XQ_1			
	00	01	11	10
00	0	1	1	0
01	X	1	1	X
11	0	1	1	0
10	0	1	1	X

$$D_2 = Q_2^+ = Q_1$$

$Q_2 Q_3$	XQ_1			
	00	01	11	10
00	0	1	0	1
01	X	0	0	X
11	0	1	1	0
10	0	1	0	X


$$D_3 = Q_3^+ = Q_1 Q_2 Q_3 + X' Q_1 Q_3' + X Q_1' Q_2'$$

$Q_2 Q_3$	XQ_1			
	00	01	11	10
00	1	1	0	0
01	X	0	1	X
11	0	0	1	1
10	1	1	0	X

$$Z = X' Q_3' + X Q_3$$

更复杂的同步时序设计_例7


6. 电路实现

 

 7. 无关项检查

将无关状态 $Q_3Q_2Q_1=100$ 代入次态方程和输出方程计算


$$\begin{cases} D_1 = Q_1^+ = Q_2' \\ D_2 = Q_2^+ = Q_1 \\ D_3 = Q_3^+ = Q_1Q_2Q_3 + X'Q_1Q_3' + XQ_1'Q_2' \\ Z = X'Q_3' + XQ_3 \end{cases}$$



电路可以自启动

更复杂的同步时序设计_例8

 例8：迭代电路设计——利用D触发器设计一个比较器，能对两个 n 位二进制数进行比较。



1. 原始状态图及状态表

对于第 i 个单元，设状态——

S_0 : $X = Y$ 时

S_1 : $X > Y$ 时

S_2 : $X < Y$ 时

Z_2 、 Z_3 、 Z_1 分别取值为1

- 由 n 个比较子单元 (cell) 构成
- 从高位到低位，逐位对应比较，并将前一位比较的结果传送给下一位
- 第 i 个单元的比较结果： $X = Y$, $X > Y$, or $X < Y$.

更复杂的同步时序设计_例8

1. 原始状态图及状态表

	S_i	S_{i+1}				$Z_1 Z_2 Z_3$
		$x_i y_i = 00$	01	11	10	
$X = Y$	S_0	S_0	S_2	S_0	S_1	0 1 0
$X > Y$	S_1	S_1	S_1	S_1	S_1	0 0 1
$X < Y$	S_2	S_2	S_2	S_2	S_2	1 0 0

在第*i*个（前一个）单元有比较结果的前提下，根据输入取值，可以确定第*i+1*个单元的比较结果

对于第*i*个单元，设状态——
 S_0 : $X = Y$ 时
 S_1 : $X > Y$ 时
 S_2 : $X < Y$ 时
 Z_1 、 Z_2 、 Z_3 分别取值为1

2. 状态化简

3. 状态分配

S_0 : 00

S_1 : 01

S_2 : 10

需要两个触发器，
用 a,b 来表示

4. 状态转换真值表

$a_i b_i$	$a_{i+1} b_{i+1}$				$Z_1 Z_2 Z_3$
	$x_i y_i = 00$	01	11	10	
0 0	00	10	00	01	0 1 0
0 1	01	01	01	01	0 0 1
1 0	10	10	10	10	1 0 0

更复杂的同步时序设计_例8

5. 卡诺图化简


$x_i y_i$		00	01	11	10
$a_i b_i$	00	0	1	0	0
	01	0	0	0	0
	11	X	X	X	X
	10	1	1	1	1

$$a_{i+1} = a_i + x'_i y_i b'_i$$

$x_i y_i$		00	01	11	10
$a_i b_i$	00	0	0	0	1
	01	1	1	1	1
	11	X	X	X	X
	10	0	0	0	0

$$b_{i+1} = b_i + x_i y'_i a'_i$$

第 i 个子单元的电路实现

 

a_{n+1}		0	1
b_{n+1}	0		1
	1		X


$$Z_1 = a_{n+1}$$

a_{n+1}		0	1
b_{n+1}	0	1	
	1		X

$$Z_2 = a'_{n+1} b'_{n+1}$$

a_{n+1}		0	1
b_{n+1}	0		
	1	1	X

$$Z_3 = b_{n+1}$$

 


更复杂的同步时序设计_例8


6. 电路实现

7. 无关项检查

(略)

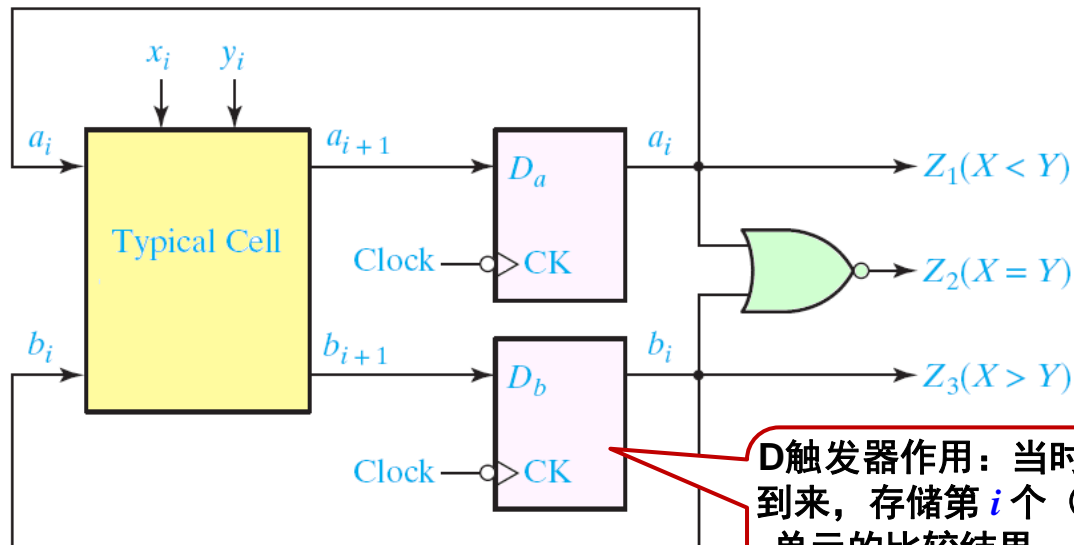


 D触发器作用：当时钟信号到来，存储第 i 个（前一个）单元的比较结果，并产生第 $i+1$ 个单元的比较结果



更复杂的同步时序设计_例9

 例9: 利用D触发器设计一个同步时序电路, 当输入序列以010或1001结尾时 (允许重叠检测), 输出Z为1, 否则Z=0.



1. Mealy型原始状态图构建


(1) 子序列010检测的状态设定

S_0 ——初始复位状态, 表示没有任何输入

S_1 ——表示序列以“0”结束

S_2 ——表示序列以“10”结束

S_3 ——表示序列以“010”结束, 此时输出标志 $Z=1$ 。

 

(1) 010检测的局部状态图

更复杂的同步时序设计_例9

(2) 子序列1001检测的状态设定

S₀——初始复位状态，表示没有任何输入

S₁——表示序列以“0”结束



S₂——表示序列以“10”结束

S₃——表示序列以“010”结束，此时输出标志 Z=1。

S₄——表示接收到1001序列的第一个“1”

S₅——表示序列以“100”结束。

重叠检测：010中的10 可以被1001检测重用

  

(2) 1001检测的局部状态图

重叠检测：010中的10 可以被1001检测重用

$$\begin{array}{cccccccccccccccc}
 X & = & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & \underline{1} & \underline{0} & 0 & 1 & 1 & 0 \\
 & & & & & \uparrow & & \uparrow & & \uparrow & \uparrow & & & & \uparrow & & \uparrow & & \\
 & & & & & a & & b & & c & d & & & & e & & f & & \\
 Z & = & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0
 \end{array}$$

更复杂的同步时序设计_例9

(2) 子序列1001检测的状态设定

S_0 ——初始复位状态，表示没有任何输入

S_1 ——表示序列以“0”结束



S_2 ——表示序列以“10”结束

S_3 ——表示序列以“010”结束，此时输出标志 $Z=1$ 。


S_4 ——表示接收到1001序列的第一个“1”

S_5 ——表示序列以“100”结束。

重叠检测：010中的10
可以被1001检测重用

  

重叠检测：1001中的
01可以被010检测重用

 

2. 状态化简 (略)

3. 状态分配 (略)

4. 状态转换真值表 (略)



5. 卡诺图化简 (略)

6. 电路实现 (略)

(3) 010及1001检测的完整状态图

更复杂的同步时序设计_例10

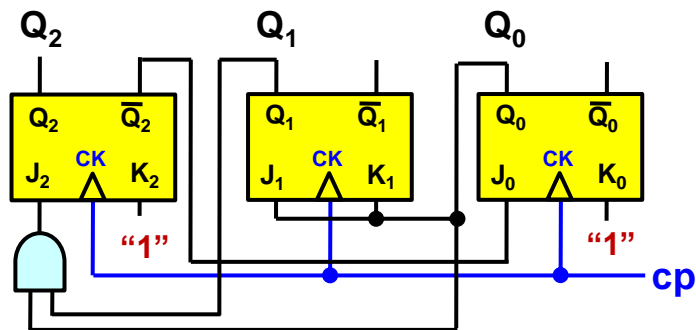 例10: 某同步时序电路如下所示, 按图接线后, 试验得到如下的循环状态。经检查: 触发器工作正常, 试分析故障所在。



1. 获得正确状态图

① 输入方程

$$J_0 = \overline{Q_2}^n, K_0 = 1$$

$$J_1 = K_1 = Q_0^n$$

$$J_2 = Q_0^n Q_1^n, K_2 = 1$$


② 次态方程

$$Q_0^{n+1} = \overline{Q_0}^n \overline{Q_2}^n$$



$$Q_1^{n+1} = Q_1^n \oplus Q_0^n$$

$$Q_2^{n+1} = Q_0^n Q_1^n \overline{Q_2}^n$$

③ 正确的状态转换图

 

更复杂的同步时序设计_例10

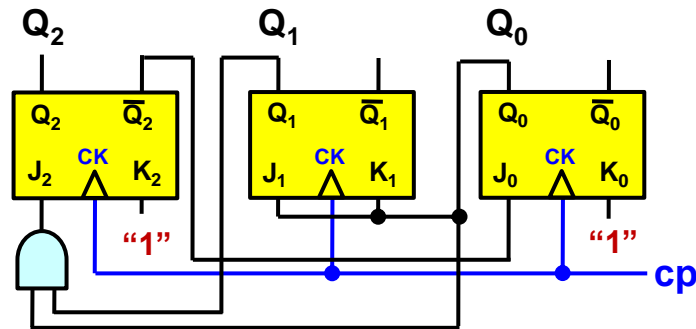 

④ 电路功能：模5加法计数器，可自启动

2. 故障分析

① 触发器工作正常：说明——电源和地线接触良好、时钟信号CP正常送入
故障只可能在进位链或驱动回路中

② 分析各触发器状态：


次态方程

$$Q_0^{n+1} = \overline{Q_0}^n \overline{Q_2}^n$$



$$Q_1^{n+1} = Q_1^n \oplus Q_0^n$$

$$Q_2^{n+1} = Q_0^n Q_1^n \overline{Q_2}^n$$

触发器FF1
没有问题

 


更复杂的同步时序设计_例10

 
 


2. 故障分析

② 分析各触发器状态:

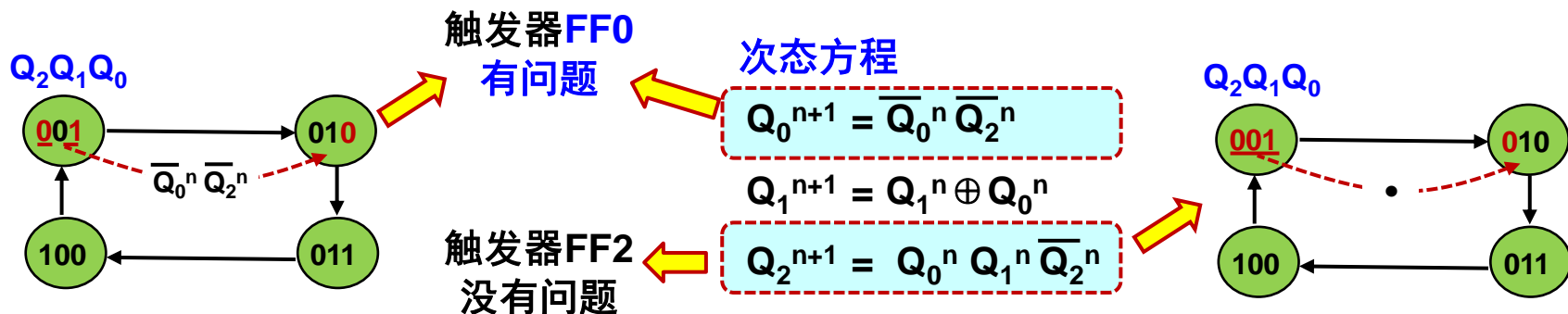

更复杂的同步时序设计_例10

  

2. 故障分析

③ 针对触发器0分析:



K_0 接触不良?

J_0 接触不良?

TTL电路管脚悬空
等效为高电平1

K_0 没问题

\bar{Q}_2 没有接入, J_0 悬空
等效为高电平1

触发器变成T',
符合故障现象

结论: \bar{Q}_2 没有接入,
 J_0 悬空

